

ALKALMAZÁSOK ÉS ESETTANULMÁNYOK I-II.

Tartalom

ALKALMAZÁSOK ÉS ESETTANULMÁNYOK I-II.	1
Esettanulmány I.: Beléptető rendszer tervezése mikroprocesszorral (8085' hipotetikus mikroprocesszor)	2
A feladat tárgyköre és célja:	2
1. Feladat: a hardver megtervezése	5
2. Feladat: a szoftver megtervezése és megírása assembly nyelven	8
A hipotetikus processzor és az assembly nyelv és fordító használata	11
A beléptető program kódja.....	15
Főprogram	15
Megszakítási rutin.....	16
Önálló feladat: Beléptető állapotolvasással	17
A módosított beléptető program	18
Módosított főprogram	18
Módosított periféria kezelés - szubrutinok	20
További kérdések önálló feldolgozásra	22
Esettanulmány II.: Beléptető rendszer tervezése mikrokontrollerrel (8051 típusú mikrokontroller).....	23
Beléptető rendszer programja	23
Beléptető rendszer: Kapcsolási rajz	28

Esettanulmány I.: Beléptető rendszer tervezése mikroprocesszorral (8085' hipotetikus mikroprocesszor)

A tárgy első részében tanult ismeretek részbeni összefoglalására tervezzük meg egy egyszerű mikroprocesszoros rendszer hardverét, és írjuk meg működtető szoftverét!

A feladat tárgyköre és célja:

- tartalmaz memória- és perifériaillesztést, megszakításkezelést, egyszerű algoritmusok programozását
- felméri, hogy a hallgatók mennyire képesek alkalmazni a megtanult alapelveket és módszereket
- bemutatja, egy egyszerű, de az eddigieknél összetettebb szoftver megírásának módszertanát
- kísérletet tesz arra, hogy a hallgatók egy egyszerű hipotetikus (8085'-re hasonló) processzor hipotetikus (Z80-ra hasonló) és először látott assembly nyelvén kódolják le a kidolgozott algoritmusokat.

A hardver elemei


Mikroprocesszor

Adott egy hipotetikus mikroprocesszor a következő illesztési felülettel:

- A15-0 címbusz; megcímezhető 64 kB memória, de csak 256 I/O port (az A7-0 címbitekkel címezhető)
- D7-0 adatbusz
- /MEMRD, /MEMWR, /IORD, /IOWR: 0 aktív kimenő vezérlő jelek
- INT: felfutó élre érzékeny IT bemenet

Kezdetben a CPU a 0000h címről indul. Megszakításkor egy CALL 1000h utasítást hajt végre, regisztereket nem ment, a további megszakításokat letiltja.

Az első feladat (hardver tervezése) megoldásához szüksége lesz rá, ezért megadjuk még a processzor perifériára történő írásának az idődiagramját. Vegyük észre, hogy az /IOWR jel megszűnésekor az adat még kellő ideig stabil!

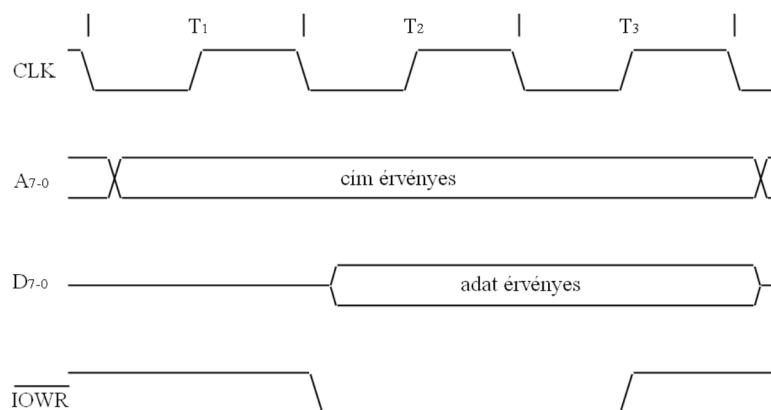

1. ábra: Perifériára való írás idődiagramja

A mikroprocesszor utasításaival majd a 2. feladat (szoftver tervezés és program írása) keretében ismerkedünk meg.

Beléptető periféria

Adott egy beléptető periféria, ami tartalmaz:

- egy kártyaolvasót: a belépőkártyák azonosítója 0-255 egész szám
- egy 0-9 számjegyeket tartalmazó billentyűzetet (más gomb, pl. törlés nincs)
- egy relé vezérlő egységet (nyitott vagy zárt állásba vezérelhető a zár nyelve; az ajtó zárt állásban is becsukódik, de csak nyitott állásban nyitható ki)
- a processzor felé való illesztési felületet

A periféria illesztési felülete a CPU felé

A periféria be és kimenetei a következők:

- D7-0: kétirányú adatbusz
- /CS, RD és WR: 0 aktív bemenő vezérlő jelek,
- (/C)/D (Code=0/Data=1): választó bemenet, hatása:
 - (/C)/D=0 érték esetén: D7-0 olvasáskor státusz, íráskor zárvezérlés
 - (/C)/D=1 érték esetén: az adatregiszterből az utolsó eseményhez tartozó számérték (utoljára lehúzott kártya azonosítója vagy utoljára megnyomott számjegy) olvasható ki, az adatregiszter írása hatástalan.
- INTR: alacsony logikai szinttel jelző esemény kimenet

A beléptető periféria (/C)/D választó bemenetét az A0 címbitre kötve tehát az eszköz a rendszerben 2 db periféria címet foglal el: az alacsonyabb címen a vezérlő/státusz regiszter, a magasabb címen az adatregiszter található.

A periféria működése

Minden kártyához (kártyaazonosítóhoz) tartozik egy 4 decimális jegyből álló kód: a zárat akkor kell nyitni, ha a kártya lehúzása után megnyomott első 4 billentyű éppen a hozzá tartozó kódot adja. (Időzítéssel nem foglalkozunk!) A feladat megoldásához felhasználjuk a beléptető periféria alábbi funkcióit:

- Amikor a kártyát lehúzzák, a beléptető INTR lába alacsony szintűre vált, és a státuszregiszteréből olvasva a D0 bit 1-es értékű lesz (akárhányszor is kiolvasható): ezek mindaddig fennállnak, amíg az adatregiszterből ki nem olvasták a kártya azonosítóját. Ezután adatregiszterből kiolvasható (csak egyszer!) a lehúzott kártya azonosítója, utána rögtön INTR magasra vált, és a státuszregiszteréből olvasva a D0 bit értéke 0 lesz.
- Amikor egy számjegyet beütöttek, a beléptető INTR lába alacsony szintűre vált, és a státuszregiszteréből olvasva a D1 bit 1-es értékű lesz (akárhányszor is kiolvasható): ezek mindaddig fennállnak, amíg az adatregiszterből ki nem olvasták a számjegy értékét. Ezután az adatregiszterből kiolvasható (csak egyszer!) a beütött számjegy értéke, utána rögtön INTR magasra vált, és a státuszregiszteréből olvasva a D1 bit értéke 0 lesz.

- A vezérlő regiszter D2 bitjével állítható a zár állása: 0: zárás parancs, 1: nyitás parancs. A nyitás parancs után, amint az ajtót kinyitották rögtön, de legkésőbb 10s után (timeout: ha az ajtót addig nem nyitották ki) a beléptető zárnyelv vezérlője automatikusan átmegy zárt állapotba.
- A státuszregiszter D2 bitjéből mindig kiolvasható a zár állása: 0: zárva, 1: nyitva

További rendelkezésre álló elemek

A feladat megoldásához adott még: 8kB ROM, 8kB RAM, 3/8 dekóder, 3db 8 bites címkomparátor, 1 piros és 1 zöld LED nyitó irányban 2V feszültségeséssel és 5-15mA áramigénnyel, 2db 250 Ohm-os ellenállás, 2db D tároló. A D tárolók (a tanult módon) az órajel felfutó élere tárolják el a D bemenet logikai értékét.


1. Feladat: a hardver megtervezése

Illesszünk a hipotetikus mikroprocesszorhoz 8kB EPROM-ot a 0000h címre, 8kB RAM-ot a 2000h címre, a beléptető perifériát a 2Eh báziscímre (így 2Eh/2Fh címeken érhető el), valamint egy zöld és egy piros LED-et az 1Ah és az 1Bh portcímekre (D tárolók és ellenállások segítségével) úgy, hogy az adatbusz D0 bitjével lehessen az állapotukat vezérelni!

A megoldás menete

Memóriák illesztése

Készítsünk memóriatérképet! A memóriatérkép mellett megadtuk az A15-13 címbitek értékét is; ebből (is) világosan látható, hogy egy 3/8-as dekóderrel az EPROM és a RAM illesztése könnyen megoldható: a 0000h-1FFFh címeken elérhető EPROM esetén A15-13=000, a 2000h-3FFFh címeken elérhető RAM esetén A15-13=001, tehát az 3/8-as dekóder /O0, illetve /O1 kimenetére kell őket kötnünk. Mindkét memória mérete 8kB, így megcímzésükhöz 13 bitre (A12-0) van szükség. Az adatbusz bekötésénél ügyeljünk arra, hogy az EPROM-ba nem tudunk beleírni!

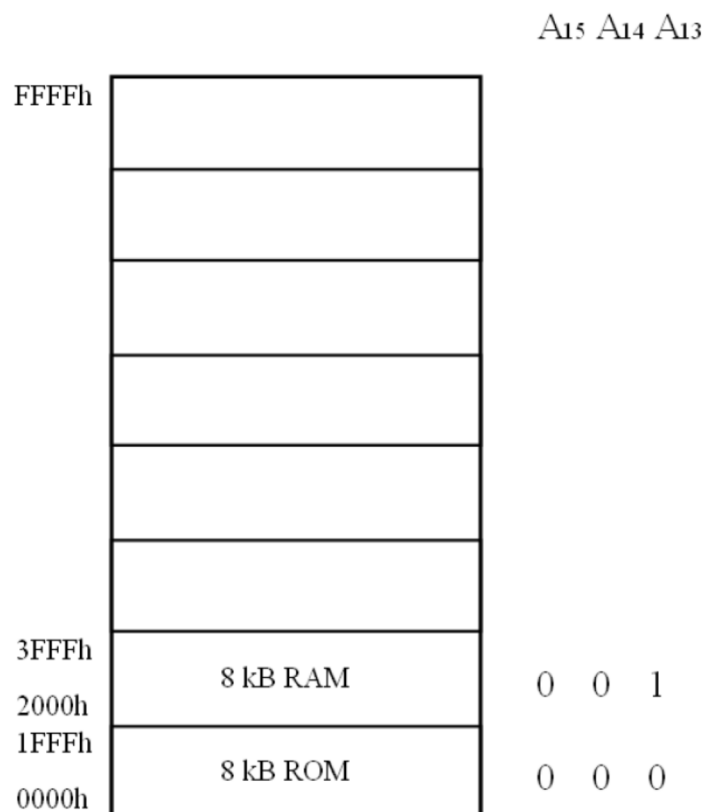

2. ábra: Memóriatérkép

Beléptető periféria illesztése

A beléptető perifériát címkomparátorral a 2Eh báziscímre illesztjük: a címkomparátor P7-1 bemenetére a címbusz A7-1 bitjeit kötjük, de az A0 címbit helyett P0-ra fixen logikai 0-t (L)

kötünk, Q7-0 bemenetére pedig az 1Eh értéket kapuzzuk. Így a két perifériacím (2Eh és 2Fh) bármelyikének megszólítása esetén a komparátor kimenete aktív lesz. A címkomparátor /G engedélyező bemenetét fixen logikai 0-ra (L) kötjük. (Meghajthatnánk az /IORD és /IOWR jelekkel egy ÉS kapun keresztül, ami 0 aktív logikában VAGY kapuként funkcionál, de időzíteni megfontolásból most nem ezt tesszük.) A címkomparátor 0 aktív /(P=Q) kimenetével engedélyezzük a beléptető perifériát annak CS bemenetén. Az A0 címbitet rákötjük a beléptető


periféria (/C)/D bemenetére; az /IORD, /IOWR, és D7-0 jeleket pedig értelemszerűen a beléptető periféria /RD, /WR, és D7-0 lábaira kötjük. A periféria /INTR kimenetét inverzre keresztül kötjük a CPU felfutó élre érzékeny INT lábára.

LED-ek meghajtása

A LED-ek meghajtásához fontoljuk meg a következőket! TTL alkatrészekről lévén szó, a D tároló kimenetének áram terhelhetősége logikai 1 értéknél bizonyosan 1mA alatt van, logikai 0-nál viszont 20mA környékén, tehát közvetlenül a D tároló kimenetéről csak logikai 0 esetén tudjuk biztosítani a LED-ek meghajtásához a szükséges áramot. Ha az egy LED-en nyitó irányban eső feszültség 2V, és figyelembe vesszük, hogy a D tároló kimenetén nem pontosan 0V a feszültség, valamint az 5V névleges értékű logikai 1 sem pontosan 5V, akkor a 250 Ohm-os áramkorlátozó ellenálláson még kb. 2V feszültségeséssel számolhatunk, ami 8mA áramot biztosít; ez a LED-ek számára megfelelő. Tehát a LED-eket a D tárolók kimenetéről 250-ohm ellenálláson keresztül logikai 1 ("H") szintre kötjük. (Vigyázzunk, hogy a LED-ek rajzjelének állása a pozitív áramirányt kövesse a H értéktől a D tároló kimentet felé!) Ne felejtjük el, hogy ezzel a megoldással azt is eldöntöttük, hogy a LED-ek kigyújtásához 0-t kell a D tárolókba írunk, kioltásához pedig 1-et!

D tárolók illesztése

A D tárolókat az 1Ah és az 1Bh portcímekre illesztjük címkomparátorokkal. (A címkomparátorok P7-0 bemenetére a címbusz A7-0 bitjeit kötjük, Q7-0 bemenetére pedig az 1Ah illetve 1Bh értékeket kapuzzuk.) A címkomparátorok engedélyezéséhez a /G engedélyező bemenetükre a CPU /IOWR kimenetét kötjük, mivel a tárolókat csak írunk kell. A címkomparátorok 0 aktív /(P=Q) kimenetét a D tároló felfutó élre érzékeny órajel bemenetére kötjük; így az /IOWR megszűnésekor a felfutó él hatására a kiválasztott D tároló eltárolja a D bemenetére kötött adatbusz D0 bitjének ekkor még stabilan tartott értékét (lásd 1. ábra).

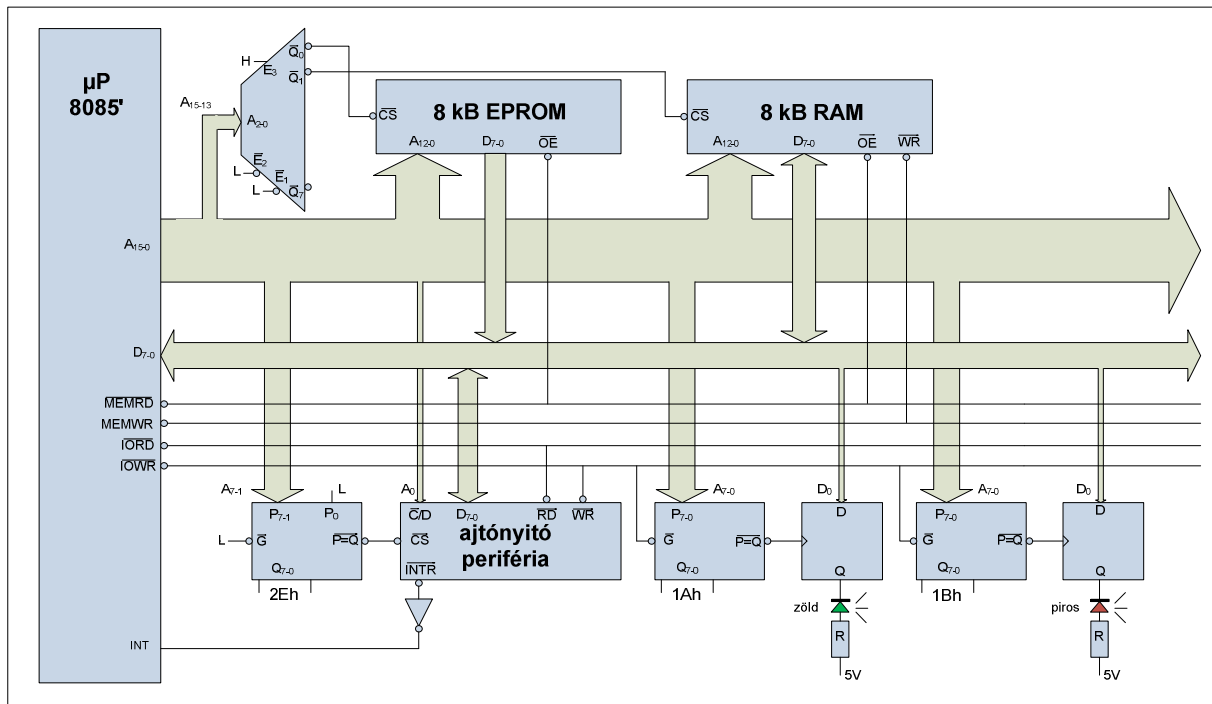

3. ábra: Logikai kapcsolási rajz

2. Feladat: a szoftver megtervezése és megírása assembly nyelven

A beléptető periféria zárja kezdetben zárt állásban van (így indul, ez nem a mi dolgunk). Követelmény, hogy:

- 1. A LED-eknek mindenkor tükrözniük kell a zár állapotát (beleértve a nyitást, az automatikus zárást, valamint az ajtó fizikai nyitása által kiváltott zárást is).*
- 2. Kártyalehúzást követő helyes 4 jegyű kód megadása esetén a zárat nyitni kell (függetlenül attól, hogy éppen zárt vagy nyitott állásban van). Minden más bemeneti szekvencia esetén a zárat nem szabad kinyitni.*

A tervezés menete

Megfontolások, tervezői döntések


Vegyük észre, hogy mivel a zárásról semmiféle értesítést sem kapunk, az 1. követelményt csak úgy tudjuk kielégíteni, ha folytonosan kiolvassuk a zár állapotát és (szükség esetén) beállítjuk a LED-eket. Az már tervezői döntés, hogy ebben a ciklusban folytonosan állítjuk-e LED-ek állapotát vagy csak változás esetén, hasonlóan az is, hogy a ciklusban csak a nyitottról zártra állítással foglalkozunk és (kártyalehúzással és helyes kóddal kiváltott) nyitáskor végezzük el a LED-ek állítását vagy inkább minden LED állítást a ciklusban végzünk. Most válasszuk azt, hogy ebben a ciklusban végzünk el minden LED állítást és állapotváltozástól függetlenül mindig beállítjuk a LED-eket a zár beolvasott állásának megfelelően!

Éljünk azzal az előfeltevéssel is, hogy a kártyalehúzás és a számjegyleütés események közül egyszerre csak az egyik következik be! (A rendszer működése kellően gyors a felhasználóhoz képest.)

Beléptető megszakítással

A kártyalehúzást és a számjegyek leütését lekérdezni is képesek vagyunk, és megszakítást is használhatunk. Tegyük most az utóbbit!

Mivel a megszakítások használatát választottuk, elesünk annak a lehetőségétől, hogy a programszámlálót használjuk a program állapotának a tárolására, ezért kézenfekvő, hogy használjunk egy állapotváltozót, nevezzük AV-nek. Hordozza AV azt az értéket, hogy az utolsó kártyalehúzást követően hány helyes számjegy érkezett (lehetséges értékek 0-tól 4-ig) és egy másik számértékkel kódoljuk azt, ha nem volt még kártyalehúzás vagy érvénytelen számjegy jött. Könnyen belátható, hogy csak egy ilyen "érvénytelen" állapotra van szükség, ugyanis csak egyfajta esetben lehet folytatás: ha kártyalehúzás jön. Az is nyilvánvaló, hogy az AV=4 esetet sem szükséges megkülönböztetnünk az érvénytelentől, mert ha egyszer már elvégeztük a nyitást, a továbbiakban ez az állapot nem különbözik az érvénytelentől (ismét kártyalehúzásra kell várnunk). Vizsgáljuk meg az alábbi állapotgráfot!

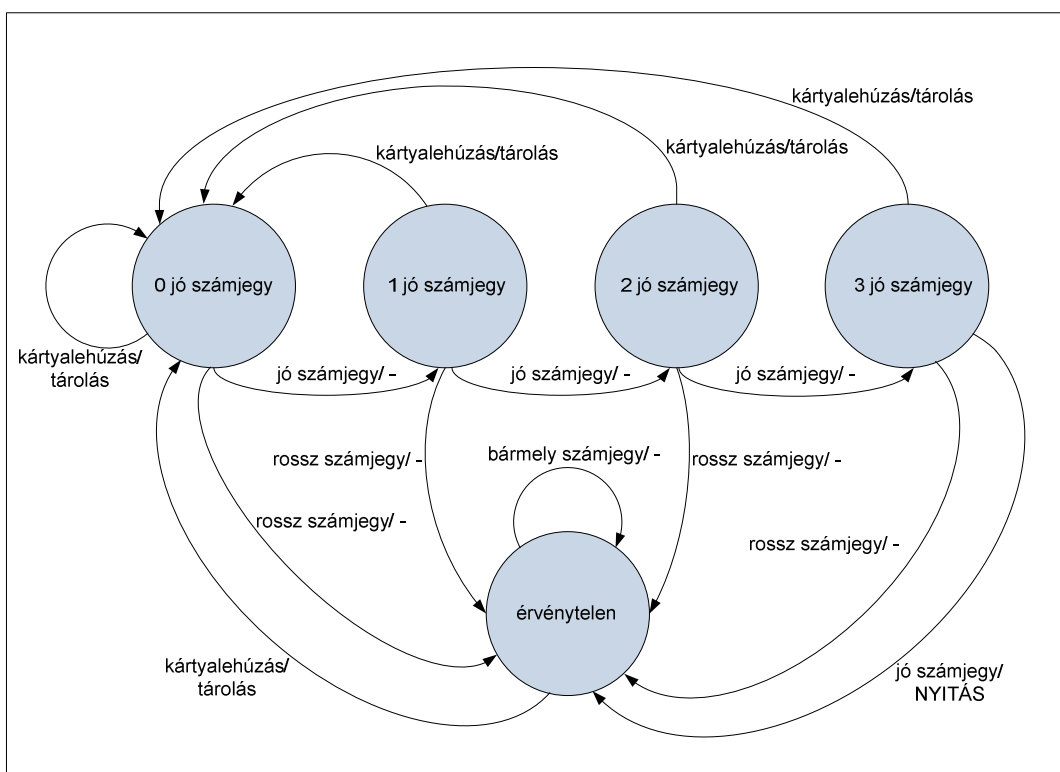

4. ábra: Állapotgráf

A fenti állapotgráfnak megfelelő véges automatát formálisan is leködölhatnánk, de helyette inkább gondolkozzunk egy kicsit, mert az megtérül a programozáskor! ;-). Az inputnak két fajtája lehetséges: kártyalehúzás vagy számjegy érkezése.

- Látható, hogy a kártyalehúzás az adott állapottól függetlenül mindig AV:=0-t eredményez, és tárolni kell a kártya azonosítóját.
- Csak számjegy érkezése esetén érdekes az AV értéke. Ekkor amennyiben AV értéke 0, 1 vagy 2 és a korábban tárolt kártyaazonosító és az adott AV mellett a beérkezett számjegy megfelelő, akkor az AV értéke eggyel nő; ha nem megfelelő, akkor AV:=érvénytelen lesz. Amennyiben AV=3, akkor is az előbbihez hasonlóan kell eljárunk, annyi különbséggel, hogy ha megfelelő számjegy jött, akkor NYITÁS parancsot adunk és AV:=érvénytelen lesz. A programban kezeljük ezért inkább együtt a 0, 1, 2 és 3 állapotokat, és csak a végén vizsgáljuk meg, hogy vajon AV értéke 4 lett-e! Természetesen amennyiben AV értéke érvénytelen, akkor bármilyen számjegy jött is, az AV értéke változatlan marad, tehát a programnak ezzel az esettel nem is kell foglalkoznia!

Adatszerkezetek

- KODTABLA: 4 db 256 byte-os táblázat egymás után: az i. táblázat j. karaktere a j. kártyaazonosítóhoz tartozó i. számjegy; j=0-255, i=0-3
- AV: egy darab státusz bájt, melynek jelentése:
 - i=0-3: a legutolsó kártyaolvasás után már jött i db számjegy és az jó volt (vegyük észre, hogy itt i=0 éppen úgy kezelhető mint i=1-3)

- legyen az értéke 255 minden egyéb esetben
- K_AZON: egy bájt, ami az utolsó kártyaazonosító értékét tárolja, de csak AV=0-3 esetén érvényes

További tervezői döntés a következő apró trükk: igazítsuk a KODTABLA kezdetét 256 bájtos laphatárra! Ez egyszerűsíti az elemeinek a címzését. A mindig használható KODTABLA_KEZDOCIME+256*AV+K_AZON cím 16 biten való kiszámítása helyett így, ha a KODTABLA AV-edik 256 bájtos lapján keressük a K_AZON-adik számjegyet, akkor elegendő AV-t a KODTABLA kezdőcímének magasabb helyiértékű bájtjához hozzáadni, K_AZON értékét pedig KODTABLA kezdőcímének alsó helyiértékű (a laphatárra igazítás miatt 0 értékű) bájtja helyett használni.

Az egyes programrészek működése nagy vonalakban

A főprogram beállítja a verem helyét, az állapotváltozó értékét, engedélyezi a megszakításokat, majd végtelen ciklusban kiolvassa a zár állapotát és megjeleníti a LED-eken. Az IT rutin menti a használt regisztereket, majd:

- Ha kártyalehúzás jött, akkor az azonosítót tárolja és AV:=0;
- Különben számjegy jött (mert másért nem lett volna IT), tehát: ha AV=255, akkor a számjegyet eldobjuk, állapot változatlan, ellenkező esetben csakis 0-3 állapot lehet, így: ellenőrizzük, hogy jó-e a számjegy, ha nem: AV:=255; ha igen: AV++; amennyiben az állapot 4 lett, akkor: NYITÁS (csak a periférián) és AV:=255;

Végül az IT rutin visszatölti a mentett regiszterek értékét, engedélyezi a megszakítást és visszatér.

A program működése folyamatábrával kifejezve

Rövid, egyszerű assembly nyelvű programok megírása előtt általában célszerű (és elegendő is) folyamatábrát készíteni. A folyamatábrába olyan lépéseket szoktunk írni, amit vagy közvetlenül egy gépi utasítással vagy legfeljebb 2-3 utasítással el tudunk végezni. Ezeket kifejezhetjük szavakkal, de még jobb, ha formálisan írjuk le őket (mert így egyértelmű); például az adatmozgatásokat regiszterekkel, memória/port címekkel és nyilakkal jelezzük:

- A <-- (HL): Az A regiszterbe (akkumulátor) betöltjük a HL regiszterpár (értéke) által megcímzett memóriarekesz tartalmát.
- port5Bh <-- A: Az akkumulátor értékét kiírjuk az 5Bh számú portra.

A folyamatábra így természetesen processzorfüggő. A folyamatábra elkészítéséhez tehát előbb megadjuk az hipotetikus processzor regiszterkiosztását.

A hipotetikus processzor és az assembly nyelv és fordító használata

Regiszterkiosztás

A hipotetikus processzornak a következő regiszterei vannak:

A, F, B, C, D, E, H, L regiszterek 8 bitesek, és az SP regiszter 16 bites az alábbi értelmezésekkel:

- A - akkumulátor: kitüntetett regiszter, az aritmetikai és logikai műveletek egyik operandusaként használjuk, és a műveletek eredménye is benne képződik; valamint az IN (perifériáról való bevitel) és OUT (perifériára való kivitel) utasítások implicit operandusa is ez.
- F - jelzőbitek regisztere: a jelzőbitek közül csak a Z-t használjuk, értéke pontosan akkor 1, ha az utolsó aritmetikai vagy logikai művelet eredménye 0. Az A regiszterrel együtt az AF regiszterpárt alkotja, ami verem műveleteknél együtt kezelhető.
- BC, DE, HL - regiszterpárok: együtt 16 bites regiszterként használhatók, de az egyes regiszterek külön-külön is használhatók.
- SP - veremmutató

Címzési módok

- Akkumulátor címzés: az egyik operandus és a művelet eredménye implicit módon az akkumulátor (de nem nevezzük meg). Ezzel találkozunk az aritmetikai és logikai műveleteknél valamint az IN/OUT utasításoknál.

```
AND  B           ; A ← A&B
OUT  38h         ; port38h ← A
```

- Regisztercímzés: operandusként regisztert vagy regiszterpárt adunk meg.

```
LD   A, B       ; A ← B
```

- Közvetlen adatszámítás (immediate): közvetlenül az utasítás kódja után, az utasítás részeként szerepel az operandus

```
LD   B, 10      ; B ← 10
```

- Direkt memóriacímzés: az operandus memóriabeli címét adjuk meg zárójelben (azért kell a zárójelpár, hogy a közvetlen adatszámítástól meg tudjuk különböztetni)

```
LD   (3000h), D ; MEM[3000h] ← D
```

- Indirekt címzés: a címet tartalmazó regiszterpár zárójelben megadva szerepel (itt is azért kell a zárójelpár, hogy a regisztercímzéstől meg tudjuk különböztetni).

```
LD   A,(HL)     ; A ← MEM[HL]
```

Felhasznált mnemonikok

(A használt mnemonikok a 8085 és a Z80 assembly nyelvére emlékeztetnek.)

- LD: adatmozgatás: hova, mit
- PUSH / POP: regiszter vagy regiszterpár értékének mentése a verembe / visszatöltése a veremből

- IN / OUT: a megadott portról bevitel vagy oda kivetel
- AND: bitenkénti logikai ÉS művelet a megadott operandus és az akkumulátor között
- ADD: 8 bites összeadás a megadott operandus és az akkumulátor között
- INC: a megadott regiszter értékének növelése 1-gyel
- CMP: a jelzőbitek állítása az "akkumulátor tartalma mínusz a megadott érték" művelet eredménye szerint (de az akkumulátor tartalma nem változik meg)
- JMP: feltétel nélküli ugrás (a megadott címre)
- JZ / JNZ: ugrás, ha az előző aritmetikai vagy logikai művelet eredménye 0 / nem 0
- CALL: szubrutin hívása
- RET: szubrutinból vagy megszakításból való visszatérés
- EI: megszakítások engedélyezése

Felhasznált fordítói direktívák


- EQU: szimbólumhoz érték rendelése
- ORG (origin): program memóriabeli kezdőcímének megadása
- \$: az utasítás elhelyezési számláló aktuális értéke
- DB (define byte): adatok elhelyezése a gépi kódba az elhelyezés számláló értéke szerinti helyre
- END: a fordítás befejezése

További elemek:

- Címkék: sor elején kezdődnek, kettősponttal zárulnak
- Megjegyzések: pontosvesszőtől (";") az adott sor végéig

A főprogram

Az alábbi folyamatábra a főprogram működését írja le.

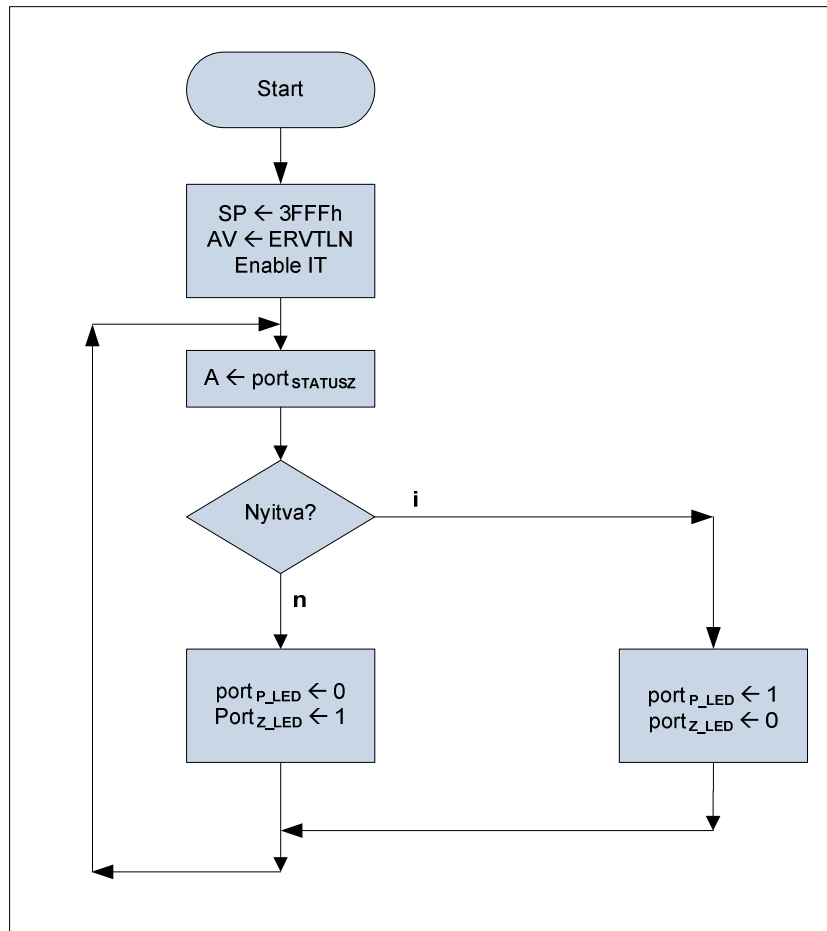

5. ábra: A főprogram működése

Amint a folyamatábrán is látható, a program végtelen ciklusban fut. Kártyalehúzás, valamint számjegy leütése esetén megszakítás keletkezik, ekkor a főprogram működését megszakítva a megszakítási rutin kerül meghívásra.

A megszakítási rutin

A megszakításokat kiszolgáló eljárás működését az alábbi folyamatábra írja le.

A beléptető program kódja

Főprogram

```
; hardver címek
Z_LED EQU 1Ah ; zöld LED portcíme
P_LED EQU 1Bh ; piros LED portcíme
STATUSZ EQU 2Eh ; beléptető periféria státusz regiszterének portcíme
ZAR_VEZ EQU 2Eh ; beléptető periféria zárvezérlő regiszterének portcíme
ADAT EQU 2Fh ; beléptető periféria adatregiszterének portcíme
;
; egyéb konstansok
HOSSZ EQU 04 ; a belépőkártyákhoz tartozó kód hossza
KLE EQU 0000001b ; maszk a kártyalehúzás teszteléséhez
SZJ EQU 0000010b ; maszk a számjegy beütésének teszteléséhez
ZARALL EQU 00000100b ; maszk a zár állapotának kiolvasásához
NYISD EQU 00000100b ; a nyitás parancs kódja
ERVTLN EQU 255 ; az érvénytelen állapot kódja
LAP_MER EQU 100h ; 256 byte, a belépőkártyák kódtáblájának laphatárra helyezéséhez
;
; változók címei
AV EQU 2000h ; az állapotváltozót itt taroljuk (a RAM-ban)
K_AZON EQU 2001h ; a kártyaazonosítót itt tároljuk
; A kódtáblát majd a főprogram után az EPROM-ban helyezük el az értékek definiálásával!
;
; itt kezdődik a főprogram
ORG 0000h ; a programkód elhelyezése a 0000h kezdőcímtől
LDI SP,3FFFh ; veremmutató beállítása a RAM tetejére
LDI A,ERVTLN ; az érvénytelen állapot kódja
LD AV,A ; állapotváltozó beállítása
EI ; megszakítások engedélyezése
;
; most jön a program főciklusa
FOCIKL: IN STATUSZ ; a beléptető periféria állapotának kiolvasása
ANI ZARALL ; zárállapot vizsgálata
JNZ NYITVA ; ha a D2 bit 1-es volt: nyitva van
; ha nem ugrott el, akkor tudjuk, hogy zárva van!
LDI A,0 ; kigyújtás
OUT P_LED ; piros LED világitson
LDI A,1 ; kioltás
OUT Z_LED ; zöld LED ne világitson
JMP FOCIKL ; végtelen ciklus
NYITVA: LDI A,0 ; kigyújtás
OUT Z_LED ; zöld LED világitson
LDI A,1 ; kioltás
OUT P_LED ; piros LED ne világitson
JMP FOCIKL ; végtelen ciklus
;
; A kódtáblát laphatárra helyezük az alábbi apró trükkkel:
; (a fenti programkód rövidsége miatt nyilván "ORG 0100h"-val ekvivalens)
KODTABLA: ORG ($+LAP_MER-1) AND NOT (LAP_MER-1)
DB 1, 4, 5, 2, 3, 4, 7, 8, 8, 0, 2, 3, 6, 2, 4, 9
DB 4, 4, 3, 1, 7, 8, 0, 1, 3, 6, 4, 1, 4, 7, 6, 5
DB ...
; összesen 64 sor, soronként 16 értékkel, azaz 64x16=1024=4x256 db számjegy
;
```

Megszakítási rutin

; most jön a megszakítási rutin			
	ORG	1000h	; az IT rutin elhelyezése az 1000h címtől
; minden olyan regiszter értékét elmentjük, amit használni fogunk			
	PUSH	AF	; az A regiszter és a flag-ek értékének mentése a verembe
	PUSH	BC	; a BC regiszterpár értékének mentése a verembe
	PUSH	HL	; a HL regiszterpár értékének mentése a verembe
	IN	STATUSZ	; mi volt a megszakítás oka?
	ANI	KLE	; kártyalehúzás jött?
	JNZ	LEHUZ	; igen
; biztos, hogy számjegy volt, nem mert kártyalehúzás!			
	IN	ADAT	; számjegy kiolvasása (kötelező, mert különben az IT fennmarad)
	LD	B,A	; a számjegy mentése
	LD	A,AV	; állapotváltozó betöltése
	CPI	ERVTLN	;
	JZ	IT_VEGE	; ha érvénytelen, akkor nincs további teendők
; az AV értéke szükségképpen a [0,HOSSZ-1] intervallumba esik (lásd később: HOSSZ tesztelése)			
; a várt számjegy a KODTABLA+LAP_MER*AV+K_AZON címen van, készítjük el a címet!			
	LD	HL,KODTABLA	; kódtábla kezdőcíme, a laphatárra helyezés miatt L érteke 0
	ADD	H	; A:=A+H, túlcordulás tudjuk, hogy nem lesz!
	LD	H,A	; A KODTABLA-ban az (AV). lapon keressük a ...
	LD	L,K_AZON	; ... (K_AZON) értéket
	LD	A,(HL)	; a várt számjegy kiolvasása indirekt címzéssel
	CMP	B	; fent B-be mentettük a beérkezett számjegyet
	JNZ	ROSSZJ	; hibás a beütött számjegy
; a beütött számjegy helyes volt, ezért AV 1-gyel nő:			
	LD	A,AV	
	INC	A	
	LD	AV,A	
	CPI	HOSSZ	; elértük-e már a kódsorozat hosszát?
	JNZ	IT_VEGE	; még nem
; ha már elértük: nyitunk + AV:=ERVTLN			
NYITAS:	LDI	A,NYISD	; nyitás parancs kódja
	OUT	ZARVEZ	; parancs kiadása
ROSSZJ:	LDI	A, ERVTLN	; az új állapot: érvénytelen
	LD	AV,A	; állapot eltárolása
	JMP	IT_VEGE	; ugrás az IT rutin végére
; kártyalehúzás feldolgozása			
LEHUZ:	IN	ADAT	; belépőkártya kódjának kiolvasása
	LD	K_AZON,A	; kártyakód eltárolása
	LDI	A,0	; ez lesz az új állapot
	LD	AV,A	; állapotváltozó beállítása
; Az IT rutin végén a regisztereket fordított sorrendben kell visszatölteni!			
IT_VEGE:	POP	HL	
	POP	BC	
	POP	AF	
	EI		; Az IT engedélyezésének hatása egy utasítást késik!
	RET		; visszatérés az IT rutinból
	END		; ez a direktíva jelzi, hogy vége a fordításnak

Önálló feladat: Beléptető állapotolvasással

A hallgatók önállóan gondolják végig, hogy miben különbözne a program, ha nem használnánk megszakítást, hanem helyette állapotolvasással kérdeznék le, hogy történt-e kártyalehúzás, illetve érkezett-e számjegy! Módosítsák ennek megfelelően a programot önállóan! Javasolom, hogy először mindenki készítse el a saját megoldását és csak utána olvassa el az alábbi minta megoldást!

Az előbbi minta megoldásban az IT rutin már tartalmazza mind a két esemény (kártyalehúzás, számjegy érkezése) feldolgozását; készítsünk ezekből szubrutinokat! A főprogram végtelen ciklusában mentsük el a beolvasott állapotot a B regiszterbe (ez egy utasítás beszúrását jelenti), majd a jelzőbitek beállítása után a B regiszterből az állapotot visszatöltve vizsgáljuk meg, hogy fennáll-e a kártyalehúzás illetve a számjegy érkezése, amelyik igen, ahhoz hívjuk meg a megfelelő szubrutint.


Megjegyzések:

- Egyáltalán nem okoz gondot, hogy a LED-ek állítása megelőzi a kártyalehúzás illetve a számjegy érkezése események vizsgálatát, hiszen ha a zár állapota esetleg változik, a következő ciklusban a LED-ek úgymint követni fogják.
- Természetesen az állapotolvasást akár többször is elvégezhetnénk, az állapot elmentése csak egy lehetséges megoldás.
- Továbbra is élünk azzal az előfeltevéssel, hogy a kártyalehúzás és a számjegy leütése események közül egyszerre csak az egyik következhet be.
- Egy kicsit bonyolultabb feladatnál már érdemes új folyamatábrát rajzolni. Most, mivel a kártyalehúzás és a számjegy leütése események feldolgozását külön szubrutinokba szerveztük.

A módosított beléptető program

Módosított főprogram

```
; hardver címek
Z_LED      EQU    1Ah          ; zöld LED portcíme
P_LED      EQU    1Bh          ; piros LED portcíme
STATUSZ    EQU    2Eh          ; beléptető periféria státusz regiszterének portcíme
ZAR_VEZ    EQU    2Eh          ; beléptető periféria zárvezérlő regiszterének portcíme
ADAT       EQU    2Fh          ; beléptető periféria adatregiszterének portcíme
;
; egyéb konstansok
HOSSZ      EQU    04           ; a belépőkártyákhoz tartozó kód hossza
KLE        EQU    0000001b     ; maszk a kártyalehúzás teszteléséhez
SZJ        EQU    00000010b    ; maszk a számjegy beütésének teszteléséhez
ZARALL     EQU    00000100b    ; maszk a zár állapotának kiolvasásához
NYISD     EQU    00000100b    ; a nyitás parancs kódja
ERVTLN     EQU    255          ; az érvénytelen állapot kódja
LAP_MER    EQU    100h         ; 256 byte, a belépőkártyák kódtáblájának laphatárra helyezéséhez
;
; változók címei
AV         EQU    2000h         ; az állapotváltozót itt taroljuk (a RAM-ban)
K_AZON    EQU    2001h         ; a kártyaazonosítót itt tároljuk
; A kódtáblát majd a programrészek után az EPROM-ban helyezzük el az értékek definiálásával!
;
; itt kezdődik a főprogram
          ORG    0000h          ; a programkód elhelyezése a 0000h kezdőcímtől
          LDI    SP,3FFFh       ; veremmutató beállítása a RAM tetejére
          LDI    A,ERVTLN       ; az érvénytelen állapot kódja
          LD     AV,A           ; állapotváltozó beállítása
; a megszakítások engedélyezésére most nincs szükség
;
; most jön a program főciklusa
FOCIKL:   IN     STATUSZ        ; a beléptető periféria állapotának kiolvasása
          MOV    B,A            ; a periféria állapotának elmentése
          ANI    ZARALL         ; zárállapot vizsgálata
          JNZ   nyitva          ; ha a D2 bit 1-es volt: nyitva van
; ha nem ugrott el, akkor tudjuk, hogy zárva van!
          LDI    A,0            ; kigyújtás
          OUT    P_LED          ; piros LED világítson
          LDI    A,1            ; kioltás
          OUT    Z_LED          ; zöld LED ne világítson
          JMP    TOV1           ; további vizsgálatokra van szükség...
NYITVA:   LDI    A,0            ; kigyújtás
          OUT    Z_LED          ; zöld LED világítson
          LDI    A,1            ; kioltás
          OUT    P_LED          ; piros LED ne világítson
TOV1:     MOV    A,B            ; periféria elmentett állapotának visszatöltése
          ANI    KLE            ; kártyalehúzás jött?
          JZ     TOV2           ; ha nem: további vizsgálat...
          CALL  KLEHUZ          ; igen: meghívjuk a szubrutint
          JMP   FOCIKL          ; ekkor már számjegy nem jöhetett...
TOV2:     MOV    A,B            ; periféria elmentett állapotának visszatöltése
          ANI    SZJ            ; számjegy jött?
          JZ     FOCIKL         ; ha nem: folytatjuk a főciklust
          CALL  SZAMJ           ; igen: meghívjuk a szubrutint
          JMP   FOCIKL         ; folytatjuk a főciklust
;
```

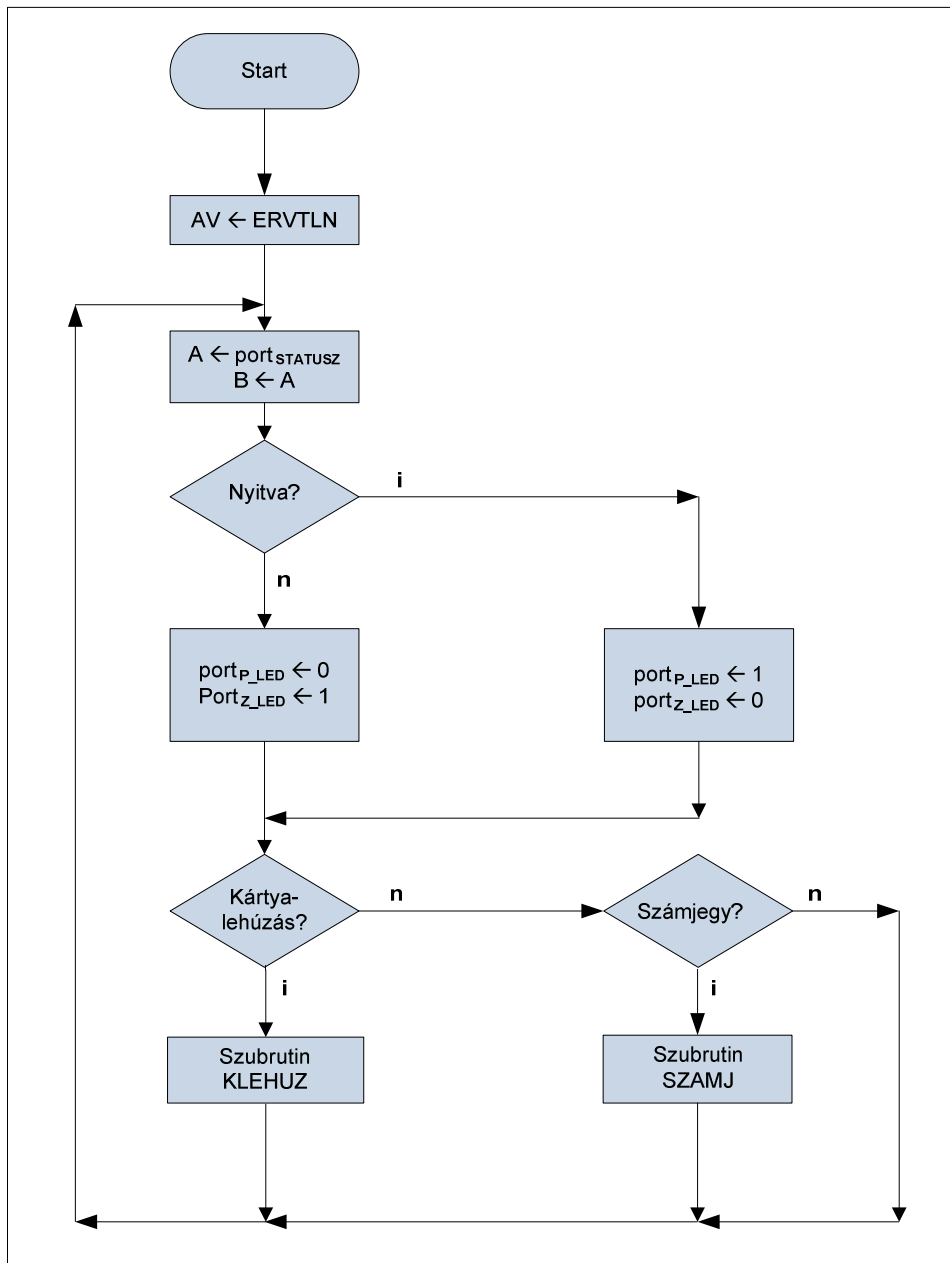


Módosított periféria kezelés - szubrutinok

```

; most jönnek a szubrutinok
;
; számjegy érkezésének feldolgozása
SZAMJ:      IN      ADAT          ; számjegy kiolvasása
            LD      B,A          ; a számjegy mentése
            LD      A,AV        ; állapotváltozó betöltése
            CPI     ERVTLN      ;
            JZ      SZ_VEG      ; ha érvénytelen, akkor nincs további teendők
; az AV értéke szükségképpen a [0,HOSSZ-1] intervallumba esik (lásd később: HOSSZ tesztelése)
; a várt számjegy a KODTABLA+LAP_MER*AV+K_AZON címen van, készítsük el a címet!
            LD      HL,KODTABLA  ; kódtábla kezdőcíme, a laphatárra helyezés miatt L érteke 0
            ADD     H           ; A:=A+H, túlcserülés tudjuk, hogy nem lesz!
            LD      H,A        ; A KODTABLA-ban az (AV). lapon keressük a ...
            LD      L,K_AZON    ; ... (K_AZON) értéket
            LD      A,(HL)      ; a várt számjegy kiolvasása indirekt címmel
            CMP     B           ; fent B-be mentettük a beérkezett számjegyet
            JNZ     ROSSZJ      ; hibás a beütött számjegy
; a beütött számjegy helyes volt, ezért AV 1-gyel nő:
            LD      A,AV
            INC     A
            LD      AV,A
            CPI     HOSSZ      ; elértük-e már a kódsorozat hosszát?
            JNZ     SZ_VEGE    ; még nem
; ha már elértük: nyitunk + AV:=ERVTLN
NYITAS:     LDI     A,NYISD     ; nyitás parancs kódja
            OUT     ZARVEZ     ; parancs kiadása
ROSSZJ:     LDI     A, ERVTLN   ; az új állapot: érvénytelen
            LD      AV,A       ; állapot eltárolása
SZ_VEG:     RET              ; visszatérés a szubrutinból
; kártyalehúzás feldolgozása
KLEHUZ:     IN      ADAT       ; belépőkártya kódjának kiolvasása
            LD      K_AZON,A    ; kártyakód eltárolása
            LDI     A,0        ; ez lesz az új állapot
            LD      AV,A       ; állapotváltozó beállítása
            RET              ; visszatérés a szubrutinból
;
; A kódtáblát laphatárra helyezzük az alábbi apró trükkel:
            ORG     ($+LAP_MER-1) AND NOT (LAP_MER-1)
KODTABLA:   DB      1, 4, 5, 2, 3, 4, 7, 8, 8, 0, 2, 3, 6, 2, 4, 9
            DB      4, 4, 3, 1, 7, 8, 0, 1, 3, 6, 4, 1, 4, 7, 6, 5
            DB      ...
; összesen 64 sor, soronként 16 értékkel, azaz 64x16=1024=4x256 db számjegy
;
            END              ; ez a direktíva jelzi, hogy vége a fordításnak

```

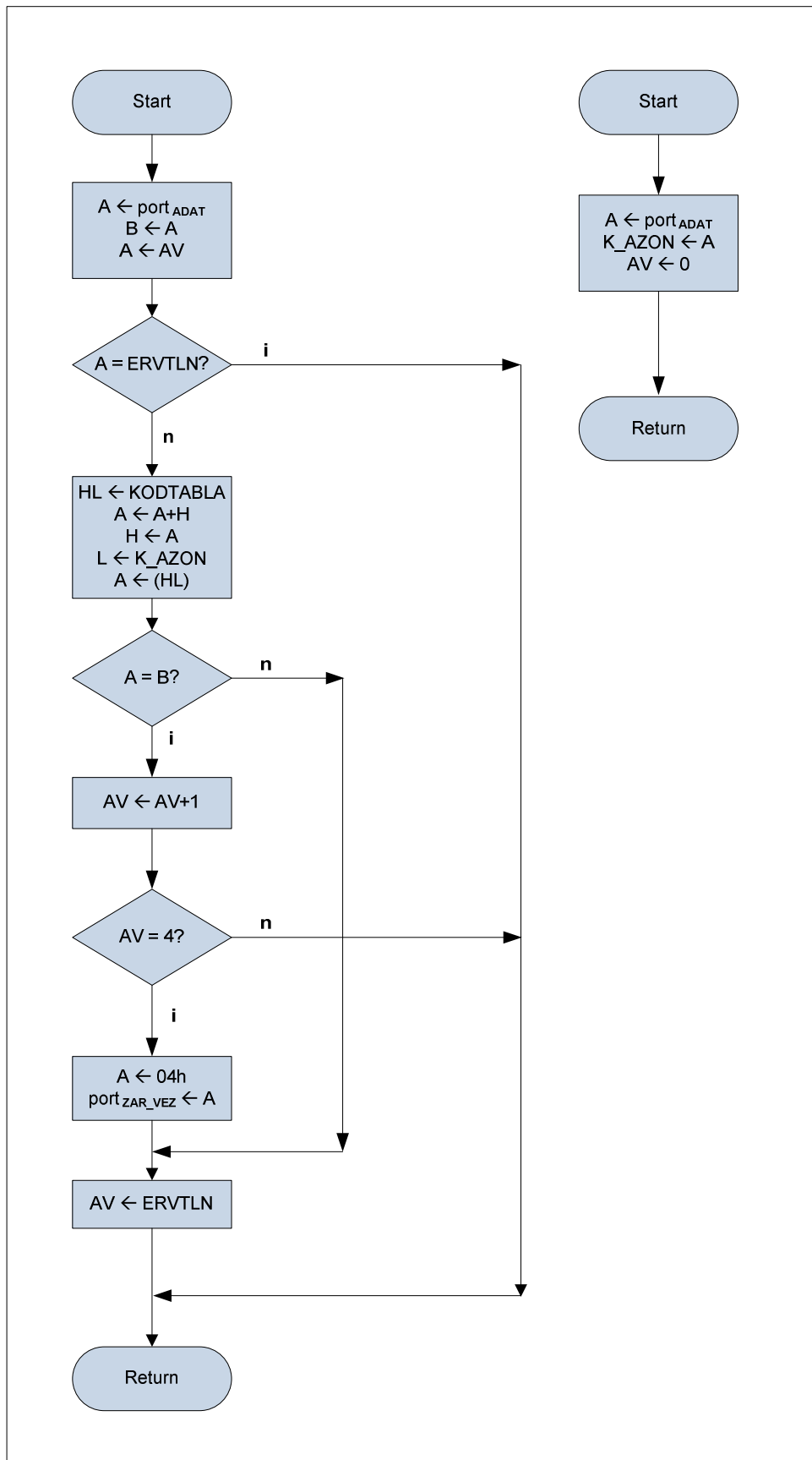

További kérdések önálló feldolgozásra

1. Hogyan módosítaná a hardvert, ha a 2000h címre nem 8 kB, hanem 16 kB RAM-ot kellene illesztenie?
2. Milyen megoldást választana, ha a feladat úgy szólna, hogy a LED-eknek akkor kell világítani, ha vezérlésükhöz használt perifériacím 0. bitjére utoljára logikai 1 értéket írtunk és nem világítani, ha 0 értéket írtunk?
3. Hogyan tudná egyszerűsíteni a hardvert, ha előre tudjuk, hogy a piros és a zöld LED állapota mindig egymással ellentétes?
4. A megszakításos és az állapotolvasásos megoldás közül melyiket biztosan nem lehet megvalósítani RAM nélkül? Miért?
5. Hogyan tudná a másikat megvalósítani RAM nélkül? (Mit, hova helyezne el?)
6. Hogyan módosítaná a programot, ha a KODTABLA nem illeszkedne laphatárra? (A kritikus számításhoz használjon bites műveleteket, a mnemonikokat értelemszerűen állapítsa meg!)
7. Hogyan módosulna a fenti számítás akkor, ha a KODTABLA (mint kétdimenziós tömb) indexeit felcserélnénk, azaz a 4db 256 bájt méretű tömb helyett 256 db 4 bájtos tömb lenne? (Legelőször a $j=0$ kártyaazonosítóhoz tartozó 0., 1., 2. és 3 számjegy, aztán a $j=1$ -hez tartozó 4 számjegy, ... végül a $j=255$ -höz tartozó 4 számjegy szerepelne benne.)

Esettanulmány II.: Beléptető rendszer tervezése mikrokontrollerrel (8051 típusú mikrokontroller)

Beléptető rendszer programja

```
;untitled.asm:           belepteto rendszer ATMEL AT89C51 mikrovezerlevel
;Keszitette:            Pivoda Attila, QJSR0Y
;Datum:                 2014. november 26

;=====0 cimrol elugrunk a program kezdetere 100H-ra=====
                ORG                0
                AJMP               0100H

;=====Interrupt vektor, ugras az interrupt kezelesre=====
                ORG                0003H    ;IE0 interrupt vektor
                                                ;megszakitas tiltasa amig nem kezeljuk
                CLR                EA      le
                AJMP               INTE    ;0200H cimre ugrunk

;=====Itt kezdodik a foprogram=====
                ORG                0100H

;=====szimbolumok definalasa=====
;=====PORTOK=====
P_RD            EQU                P1.0    ;periferia RD laba a P1.0-n
P_WR            EQU                P1.1    ;periferia WR laba a P1.1-en
P_CD            EQU                P1.2    ;periferia C/D laba a P1.2-n
P_DATA          EQU                P2      ;periferia DATA portjaa P2-ra kapcsolva
LED_Z           EQU                P1.3    ;zold led a P1.3-n
LED_P           EQU                P1.4    ;piros led a P1.4-n

;=====VALTOZOK=====
AV              EQU                000H    ;Allapotvaltozo a 0x00 memoriacimen
K_AZON          EQU                001H    ;Kartyaazonositot a 0x01 cimen taroljuk

;=====Konstansok=====
HOSSZ           EQU                4      ;PIN hossza
KLE             EQU                0000001b ;kartyalehuzas tesztelesehez MASZK
SZJ             EQU                00000010b ;szamjegy teszteles
ZARALL          EQU                00000100b ;zar allapot maszk
NYISD           EQU                00000100b ;nyitas parancs
ERVTLN          EQU                255    ;ervenytelen kodja

;=====inicializalas=====
                MOV                AV, #ERVTLN ;allapotvaltozo beallitasa ervenytelenre
```

```

;=====Interrupt beallitas=====
SETB    EA                ;interrupt engedelyezese, IE.7 bit
SETB    EX0              ;kulso interrupt 0 engelyezese, itt van a
SETB    ITO              ;kulso megszakitas lefutol elre aktiv
periferia int laba, IE.0
;=====FOCIKLUS, zar allapotanak ellenorzese=====
FOCIKL:    LCALL    OLVAS_CD
           ANL      A, #ZARALL        ;zar allapot teszteles
           JNZ     NYITVA            ;ha az A nem 0 akkor nyitva van, ugras

           ;===ZARVA===
           CLR     LED_P            ;Piros led kigyujtasa
           SETB   LED_Z            ;Zold led kioltasa
           AJMP   FOCIKL          ;visszaugrunk a nyitott allapot elott

           ;===NYITVA===
NYITVA:    SETB   LED_P            ;Piros led kioltasa
           CLR     LED_Z            ;Zold led kigyujtasa
           AJMP   FOCIKL          ;kezdjuk elolrol az allapotolvasast
;-----Fociklus vege-----

;=====Megszakitas kezeles=====
           org      0200H
INTE:      PUSH   ACC            ;lomentjuk az akkumulator tartalmat a
;verembe
           CLR     IE0            ;interrupt flag torlese, kezeltuk a
;megszakitast
           LCALL   OLVAS_CD        ;allapot olvasasa, kartyalehuzas vagy
;szamjegy
           ANL     A, #KLE          ;kartyalehuzas tesztelese
           JNZ     LEHUZ          ;kartyalehuzas tortent, ugras
           ;ha nem kartyalehuzas akkor biztosan
;szamjegy
           ;=====szamjegy=====
           LCALL   OLVAS_DATA      ;szamjegy beolvasasa DATA modban
           MOV    B,A              ;szamjegy mentese
           MOV    A, AV            ;allapotvaltozo betoltese A-
           ;ha az allapot ervenytelen, akkor
           CJNE   A, #ERVTLN, SZAMH ugrunk,
;ha nem akkor folytatjuk a beolvasott szam osszehasonlitasaval
           AJMP   IT_VEGE        ;ha ervenytelen volt akkor kilepunk

           ;=====Szamjegy ellenorzés ROM-bol=====
SZAMH:     MOV    DPTR, #KODTABLA ;DATA pointer registert használjuk 16

```


	ADD	A, DPH	;bites regiszternek
	MOV	DPH, A	;A-hoz hozzáadjuk a felső byte-ot
	MOV	A, K_AZON	;felső byte-hoz hozzáadtuk az állapotot
			;also byte a kártya azonosítókat 0..255
			; hozzáadjuk A-hoz
			;számjegy kiolvasása az
	MOVC	A, @A+DPTR	adatmemóriából
			;DPTR+A címrel olvasunk
	CJNE	A, B, ROSSZJ	;a beolvasott és adatmemóriában lévő
	AJMP	HELYES	;számjegy összehasonlítása, ugrás
;ha nem egyezik			
			;=====HELYES=====
HELYES:	INC	AV	;AV növelese
	MOV	A, AV	;AV A-ba másolása
	CJNE	A, #HOSSZ, IT_VEGE	;ha nem értük el a 4. számjegyet,
;kilepünk			
			;=====Nyitas=====
NYITAS:	CLR	P_CD	;periferia COMMAND mód
	SETB	P_RD	;írási mód
	CLR	P_WR	;írási bekapcsolása
	MOV	P_DATA, #NYISD	;zár kinyitása
	SETB	P_RD	;olvasás kikapcs
	SETB	P_WR	;írási kikapcs
;AV-t erősenytelenbe állítjuk mindenkepp			
ROSSZJ:	MOV	AV, #ERVTLN	
	AJMP	IT_VEGE	;kilepünk
			;=====Lehúzott kártya kód beolvasása=====
LEHUZ:	LCALL	OLVAS_DATA	;kártyakód beolvasása DATA mód
	MOV	K_AZON,A	;kártyaazonosító mentése
	MOV	AV, #000H	;0 az új állapot
IT_VEGE:	POP	ACC	;Akkumulátor tartalmát eloszadjuk a
;veremből			
	SETB	EA	;interrupt engedélyezése újra
			;visszatérés a
	RETI		megszakításból
			;=====Periferia olvasás=====
			;=====DATA mód=====
OLVAS_DATA:	SETB	P_CD	;periferia DATA mód
	CLR	P_RD	;olvasási mód
	SETB	P_WR	;írási kikapcsolása
	MOV	P_DATA, #0FFH	;P_DATA bemenetre állítása
	MOV	A, P_DATA	;Kártyakód beolvasása

Beléptető rendszer: Kapcsolási rajz

